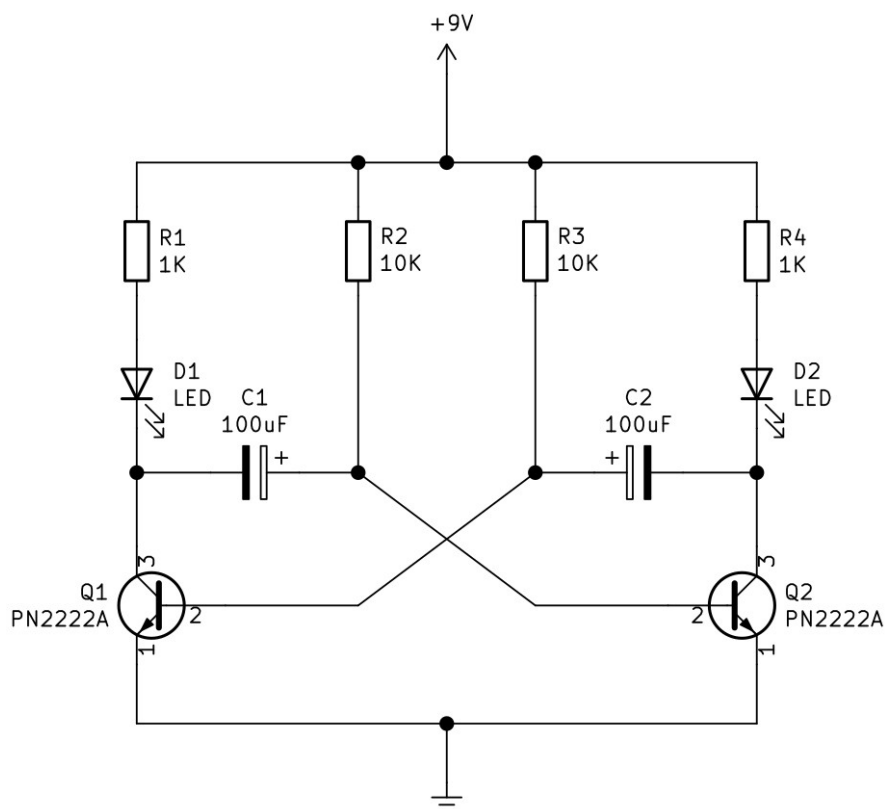


КОНКУРСНОЕ

ЗАДАНИЕ ПО СХЕМОТЕХНИКЕ № 2

Собрать, используя прилагаемые к конкурсному заданию материалы устройство, показанное на принципиальной схеме.

Мультивибратор — представляет собой электронное устройство вырабатывающее (генерирующее) колебания по форме, приближающиеся к прямоугольной. Задание считается выполненным, когда собранное устройство циклично, по очереди включает и выключает светодиоды.



№ п/п	Наименование	Номинал	Количество
1	Транзистор 2N2222A	1 — emitter, 2 — base, 3 - coll	2
2	Резистор	1K	2
3	Резистор	10K	2
4	Светодиод	2,5 V	2
5	Конденсатор электролитический	470uF	2

Председатель жюри _____ Ховрачёва П.П.